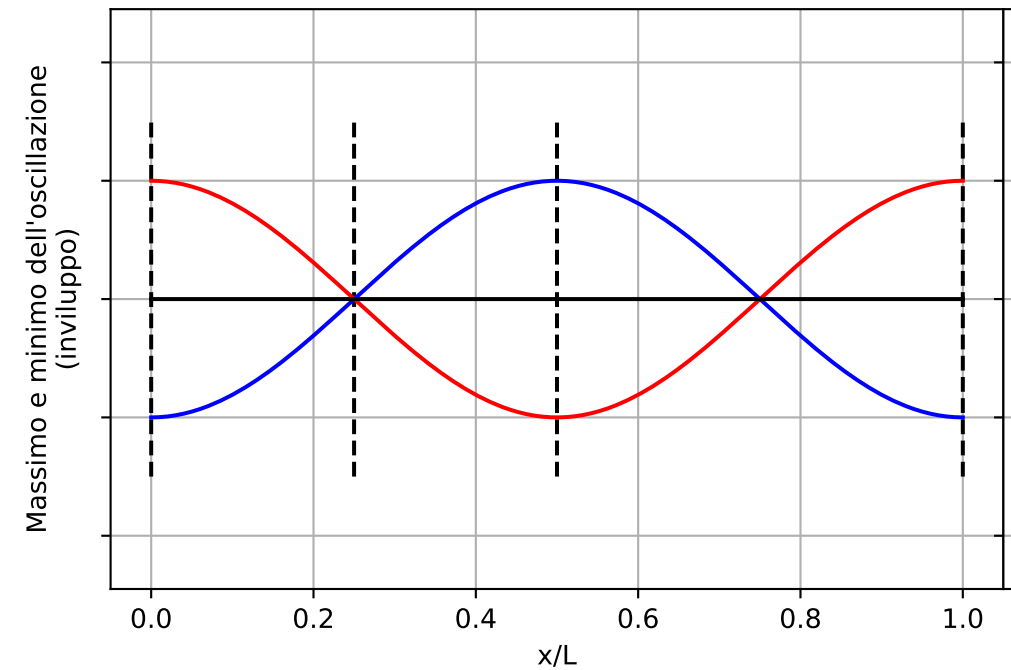
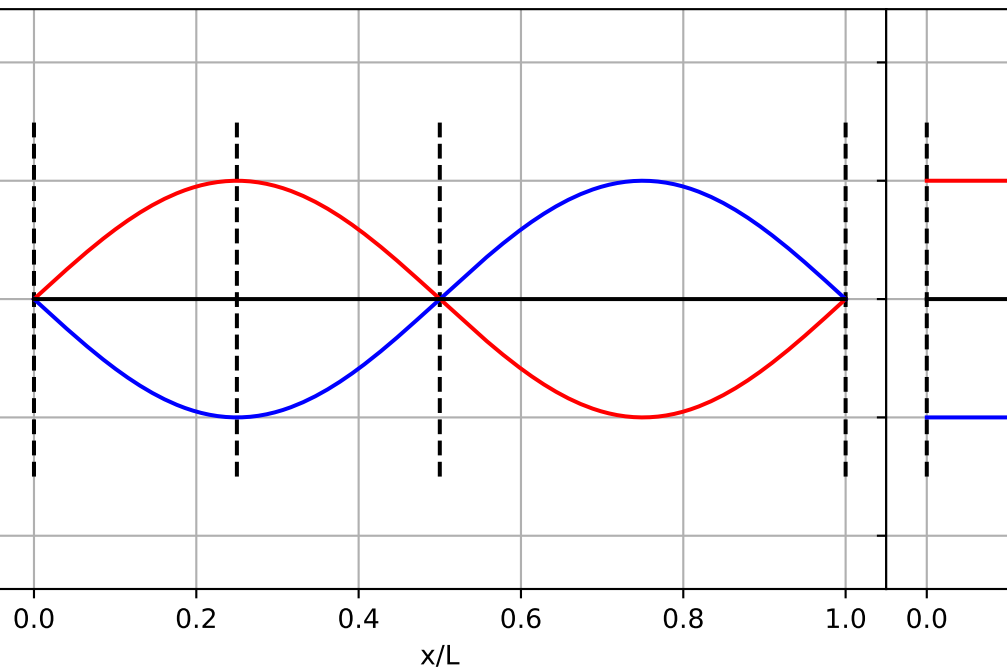


$\lambda = L$ - Terminazione con circuito aperto



$\lambda = L$ - Terminazione con corto circuito



$\lambda = L$ - Terminazione resistenza $R = 50 \Omega$

