

Circuito amplificatore di differenze invertente tra sinusoide a media nulla e sinusoide con offse

