

Anello oscillante inverter, diagramma XY ingresso-uscita  
medie di 121 punti, tempo di persistenza infinito

