

Circuito amplificatore di differenze invertente con due sinusoidi identiche in ingresso - ZOOM

