
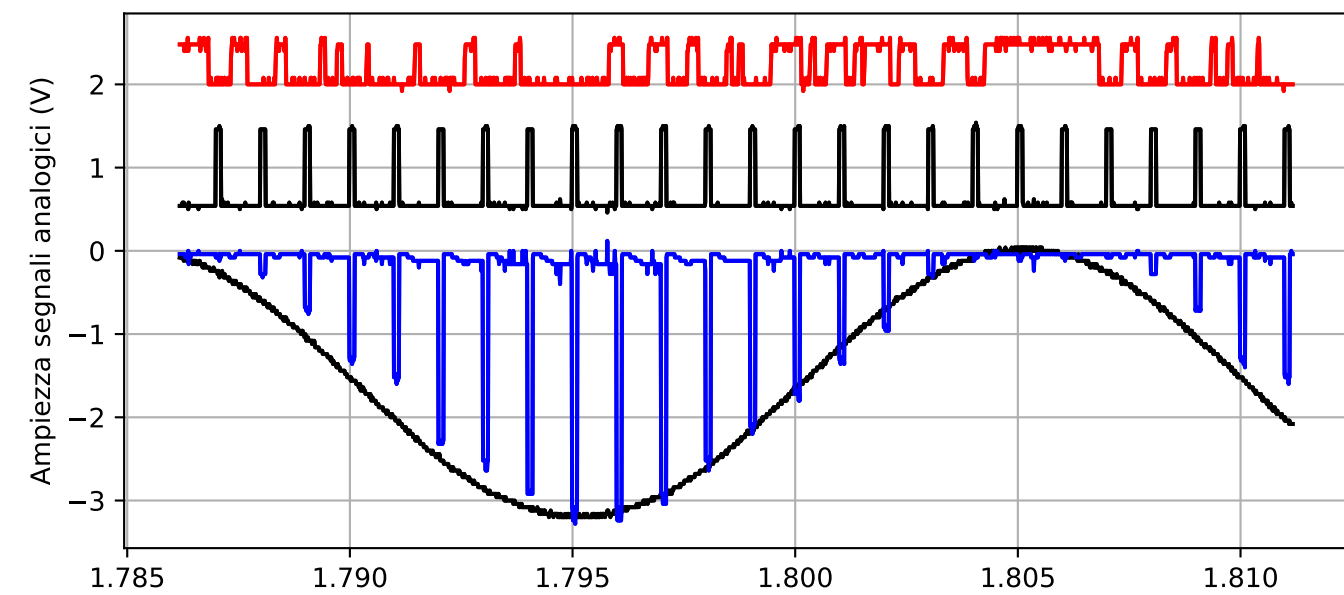



Sinusoide

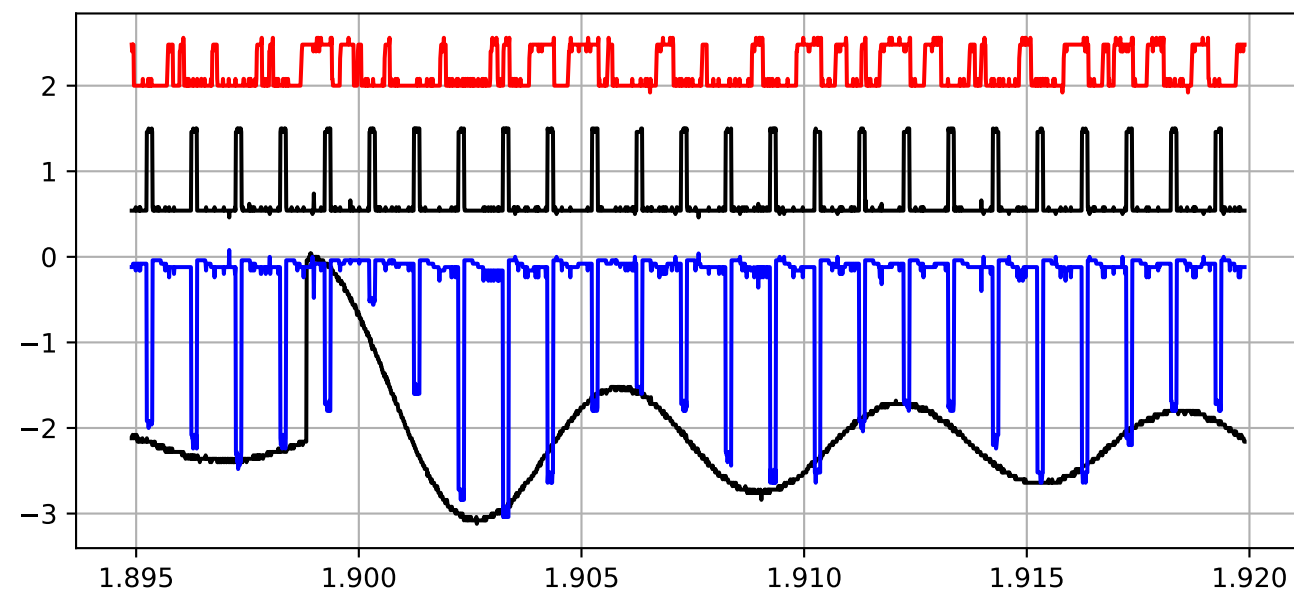


Bessel




Triangolare

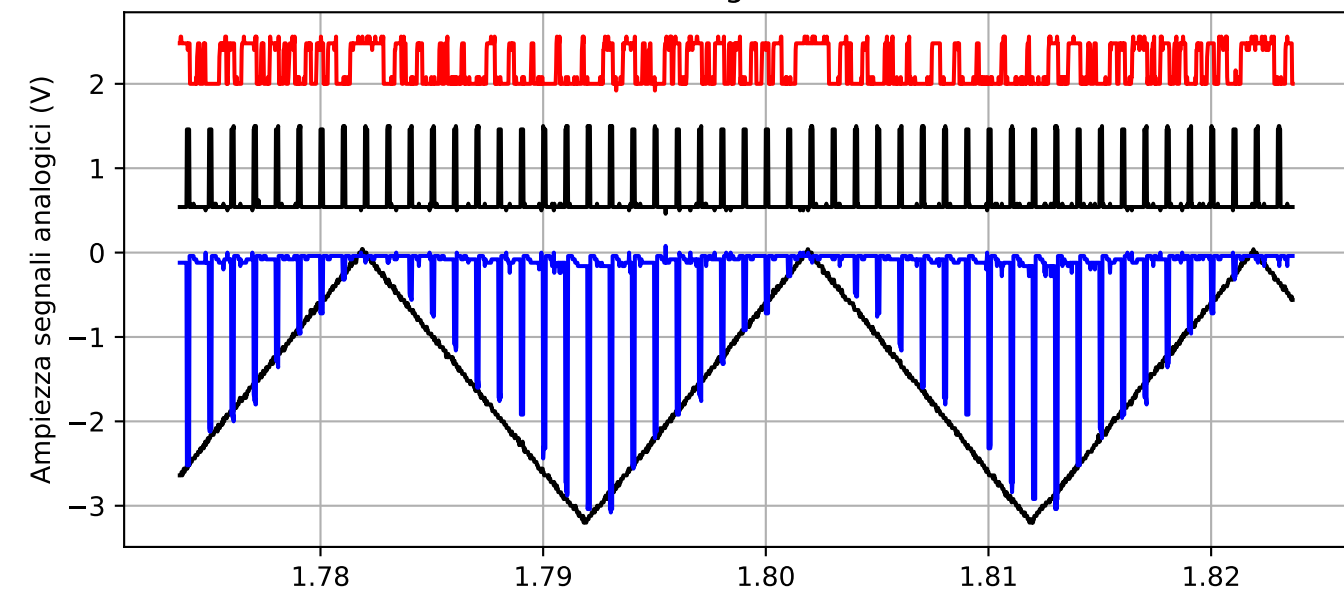


Čebyšev

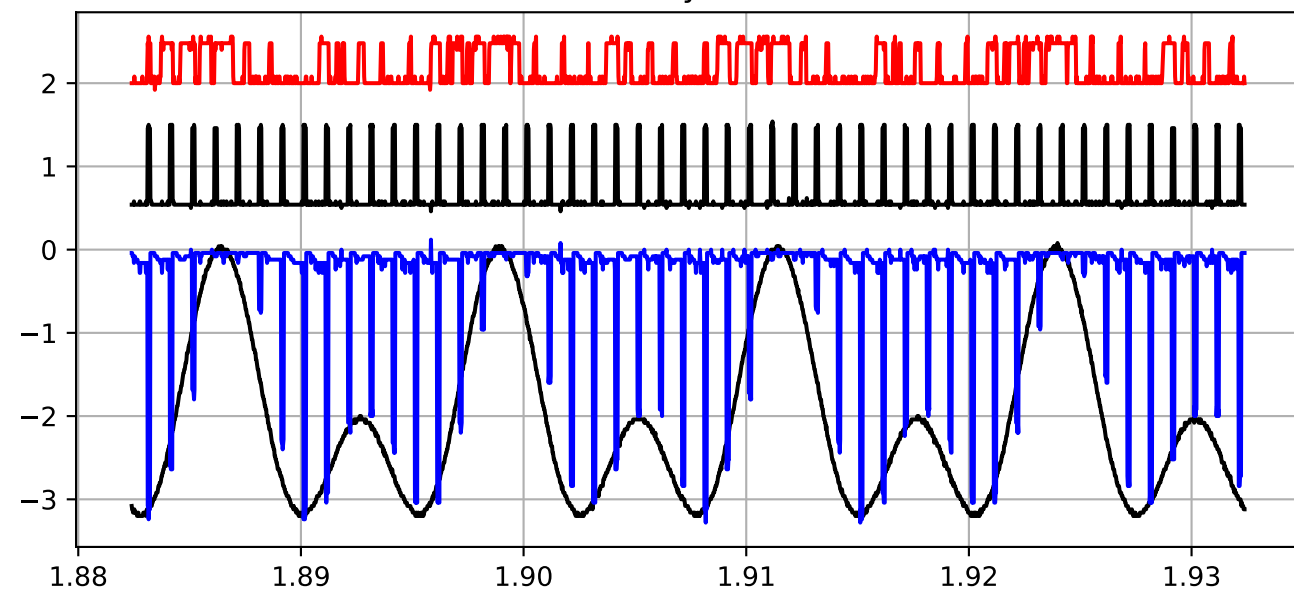


Sinc

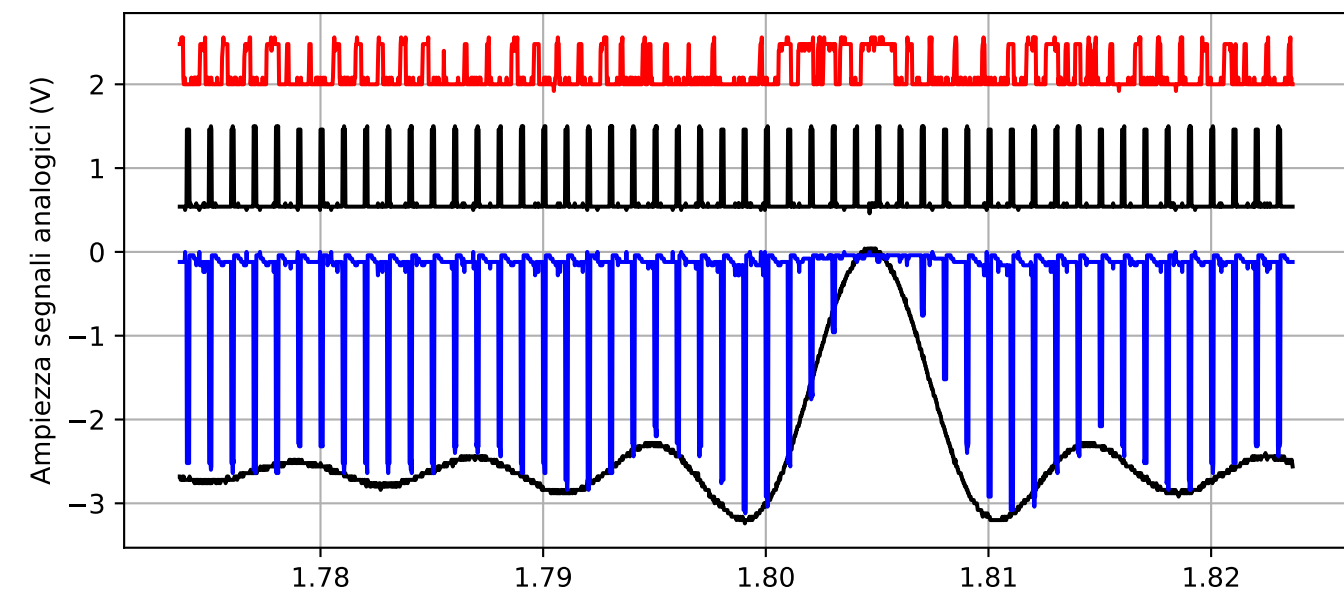

Butterworht

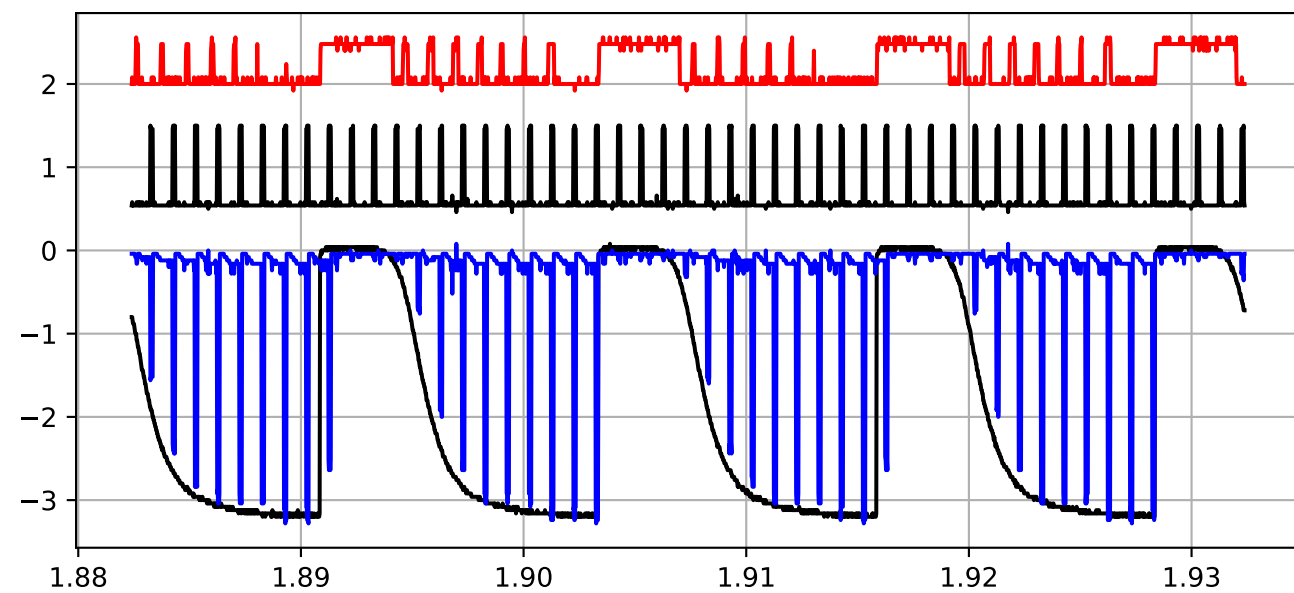

Lorentziana

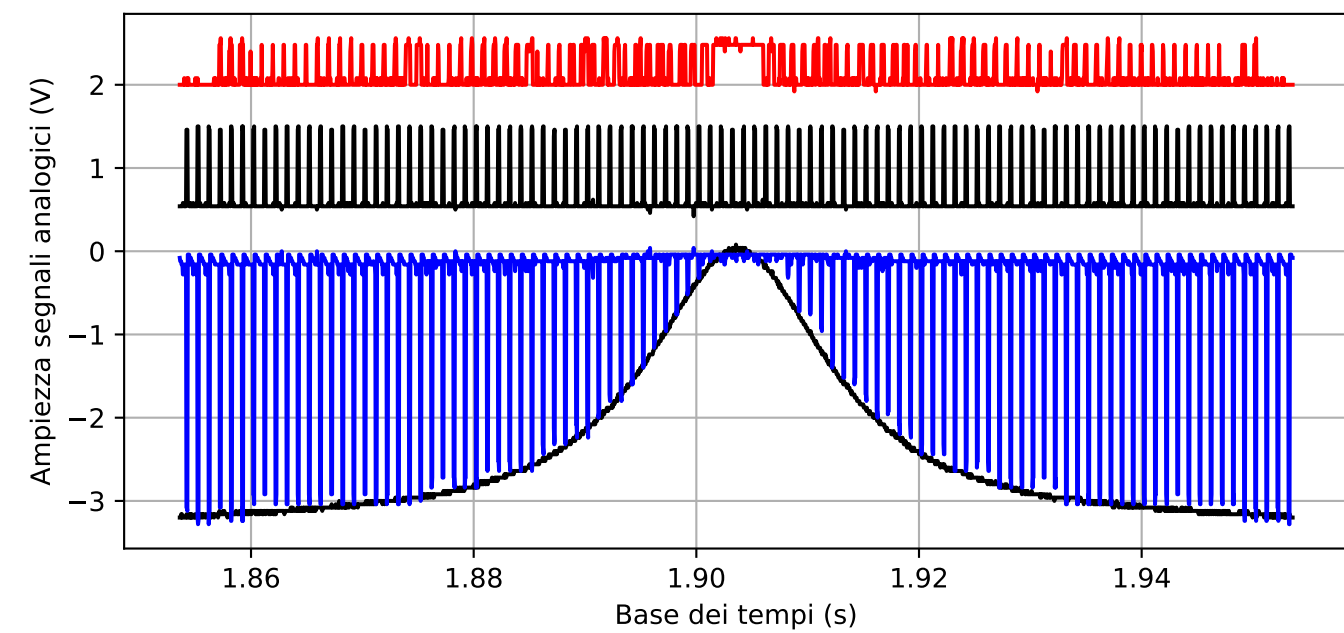

- Complemento logico dell'uscita del comparatore
- Segnale di conversione completata
- Segnale analogico in ingresso
- Segnale campionato e quantizzato